



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,  
Informatiche e Matematiche

# 6. Sintesi di Reti Logiche Combinatorie

## Architettura dei calcolatori [MN1-1143]

*Corso di Laurea in INFORMATICA*  
(D.M.270/04) [16-215]  
Anno accademico 2019/2020

**Prof. Andrea Marongiu**  
[andrea.marongiu@unimore.it](mailto:andrea.marongiu@unimore.it)

*È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.*

*È inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia.*

# Forma canonica

- La più immediata forma di rappresentazione delle funzioni Booleane (e delle tabelle di verità) è la rappresentazione con una espressione in FORMA CANONICA

## FORMA CANONICA SP (SOMMA DI PRODOTTI)

**Teorema:** una funzione di  $n$  variabili può essere espressa in un solo modo come somme di prodotti di  $n$  variabili (chiamati MINTERMINI)

- MINTERMINE** è il prodotto logico di  $n$  letterali ognuno dei quali compare in forma vera o complementata, ma mai in entrambe.
- Da ogni tabella si deriva deterministicamente la forma SP, prendendo in **OR** tutti i mintermini corrispondenti alle righe in cui l'uscita vale **1**, in cui ogni variabile è in forma **diretta** se nella colonna appare il valore **1** ed in forma **complementata** se appare il valore **0**.

| r | a | b | S | R |      |
|---|---|---|---|---|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |      |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |      |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |      |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | r'ab |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |      |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ra'b |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | rab' |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | rab  |

$$R = r'ab + ra'b + rab' + rab$$

# Forma canonica

- La forma canonica può essere ottenuta per qualsiasi rete logica combinatoria
- Indipendentemente dalla complessità della rete logica da realizzare, la rete logica ottenuta dalla forma canonica è una rete molto veloce, in quanto composta da soli due livelli e mezzo (livello dei **not**)

# Forma canonica PS

Usando il teorema di De Morgan si può provare l'esistenza di un'altra forma canonica

## FORMA CANONICA PS (PRODOTTO DI SOMME)

**Teor:** una funzione di  $n$  variabili può essere espressa in un solo modo come prodotto di somme di  $n$  variabili (chiamate MAXTERMINI)

- **MAXTERMINE** è la somma logica di  $n$  letterali ognuno dei quali compare in forma vera o complementata, ma mai in entrambe
- Da ogni tabella si deriva deterministicamente la forma PS, prendendo in **AND** tutti i **maxtermini** corrispondenti alle righe in cui l'uscita vale **0**, in cui ogni variabile è in forma **diretta** se nella colonna appare il valore **0** ed in forma **complementata** se appare il valore **1**.

- Dalla tabella precedente:


$$R = (r+a+b)(r+a+b')(r+a'+b)(r'+a+b)$$

| r | a | b | S | R |          |
|---|---|---|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (r+a+b)  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (r+a+b') |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (r+a'+b) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |          |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (r'+a+b) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |          |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |          |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |          |

- Si dimostra essere equivalente alle precedente
 
# Sintesi di forme canoniche

- SOMME DI PRODOTTI
- una funzione combinatoria di  $n$  ingressi sintetizzata in forma canonica contiene al più  $n$  gate NOT,  $2^n$  AND al più a  $n$  ingressi e 1 OR al più a  $2^n$  ingressi
- Similmente per la forma canonica PS (scambiando OR e AND)



# Esempio: codice Gray

**Esercizio :** *Progettare la rete logica di conversione di codice binario in codice GRAY a 3 ingressi*

Il **codice Gray** e' un codice a distanza di Hamming unitaria

| BINARIO    | GRAY     |
|------------|----------|
| b2,b1,b0   | g2,g1,g0 |
| 000        | 000      |
| <b>001</b> | 001      |
| <b>010</b> | 011      |
| 011        | 010      |
| 100        | 110      |
| <b>101</b> | 111      |
| <b>110</b> | 101      |
| 111        | 100      |

# Esempio: codice Gray

**Esercizio :** *Progettare la rete logica di conversione di codice binario in codice GRAY a 3 ingressi*

Il **codice Gray** e' un codice a distanza di Hamming unitaria

Per la sintesi di  $g_0$   
4 mintermini

$b_2'b_1'b_0$   
 $b_2'b_1b_0'$   
 $b_2b_1'b_0$   
 $b_2b_1b_0'$

| BINARIO         | GRAY            |
|-----------------|-----------------|
| $b_2, b_1, b_0$ | $g_2, g_1, g_0$ |
| 000             | 000             |
| <b>001</b>      | 001             |
| <b>010</b>      | 011             |
| 011             | 010             |
| 100             | 110             |
| <b>101</b>      | 111             |
| <b>110</b>      | 101             |
| 111             | 100             |

$$g_0 = b_2'b_1'b_0 + b_2'b_1b_0' + b_2b_1'b_0 + b_2b_1b_0'$$



# Esempio: codice Gray

**Esercizio :** *Progettare la rete logica di conversione di codice binario in codice GRAY a 3 ingressi*

Il **codice Gray** e' un codice a distanza di Hamming unitaria

| BINARIO    | GRAY     |
|------------|----------|
| b2,b1,b0   | g2,g1,g0 |
| 000        | 000      |
| <b>001</b> | 001      |
| <b>010</b> | 011      |
| 011        | 010      |
| 100        | 110      |
| <b>101</b> | 111      |
| <b>110</b> | 101      |
| 111        | 100      |

$$\begin{aligned}g_0 &= b_2'b_1'b_0 + b_2'b_1b_0' + b_2b_1'b_0 + b_2b_1b_0' \\g_1 &= b_2'b_1b_0' + b_2'b_1b_0 + b_2b_1'b_0' + b_2b_1'b_0 \\g_2 &= b_2b_1'b_0' + b_2b_1'b_0 + b_2b_1b_0' + b_2b_1b_0\end{aligned}$$


# Esempio: codice Gray

**Esercizio :** *Progettare la rete logica di conversione di codice binario in codice GRAY a 3 ingressi*

Il **codice Gray** e' un codice a distanza di Hamming unitaria

| BINARIO    | GRAY     |
|------------|----------|
| b2,b1,b0   | g2,g1,g0 |
| 000        | 000      |
| <b>001</b> | 001      |
| <b>010</b> | 011      |
| 011        | 010      |
| 100        | 110      |
| <b>101</b> | 111      |
| <b>110</b> | 101      |
| 111        | 100      |
 
$$\begin{aligned}g_0 &= b_2'b_1'b_0 + b_2'b_1b_0' + b_2b_1'b_0 + b_2b_1b_0' \\g_1 &= b_2'b_1b_0' + b_2'b_1b_0 + b_2b_1'b_0' + b_2b_1'b_0 \\g_2 &= b_2b_1'b_0' + b_2b_1'b_0 + b_2b_1b_0' + b_2b_1b_0\end{aligned}$$



# Funzioni non completamente specificate

- **Funzioni non completamente specificate** se le uscite hanno condizioni di INDIFFERENZA
- Esistono alcune delle  $2^n$  configurazioni non definite: il dominio è un sottoinsieme del dominio delle  $2^n$  configurazioni
- Una espressione definisce una funzione non completamente specificata solo limitatamente al suo dominio.
- Le espressioni canoniche SP o PS di una funzione non completamente specificata **NON SONO UNICHE**
- Gli schemi logici che rappresentano la struttura delle reti logiche devono essere completamente specificate dal progettista.

# Funzioni non completamente specificate

- **Esempio:**

| A | B | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | - |

Forme canoniche SP equivalenti

$$Z1 = A'B + AB' \quad Z2 = A'B + AB' + AB$$

Z2 si semplifica:

per idempotenza

per distributiva

per complementarietà

per elementi nulli e commutativa

$$Z2 = A'B + AB + AB + AB'$$

$$Z2 = (A' + A)B + A(B + B')$$

$$Z2 = 1B + 1A$$

$$Z2 = A + B$$

# Sintesi e minimizzazione

**Sintesi** di reti logiche combinatorie:

- 1) descrizione mediante tabella della verità
- 2) sintesi della espressione canonica SP o PS
- 3) corrispondenza 1 a 1 con uno schema logico

Tale sintesi non è minimizzata: può esserlo in termini di:

- area minima, costo minimo
- minimo n. di gate
- minimo n. di livelli
- minimo n. di interconnessioni
- fan in e fan out limitato
- necessità di magazzino...

# Sintesi e minimizzazione

Normalmente una rete logica si dice in forma minima per indicare il minor numero di livelli e, a parità di livelli, il minor numero di gate e di ingressi dei gate

Tecniche di minimizzazione:

- minimizzazione con manipolazione algebrica
- minimizzazione con algoritmi CAD o software appositi (es. Logisim)
- minimizzazione manuale (k-mappe)

# Mappe

- **Mappa:** Rappresentazione più compatta della tabella di verità
- E' una rappresentazione matriciale della tabella in cui le righe indicano tutte le possibili configurazioni di un sottoinsieme delle variabili di ingresso e le colonne tutte le configurazioni delle variabili rimanenti, il valore nelle celle indica il valore dell'uscita nella configurazione corrispondente

| $x_3x_2$ |  | $x_1x_0$ |    |    |    |
|----------|--|----------|----|----|----|
|          |  | 00       | 01 | 10 | 11 |
| 00       |  | 1        | 0  | 1  | -  |
| 01       |  | 0        | 1  | 1  | -  |
| 10       |  | 1        | 1  | 1  | -  |
| 11       |  | 1        | 1  | -  | -  |

- **OGNI CELLA CORRISPONDE AD UNA CONFIGURAZIONE DELLE VARIABILI**

**Mappe di Karnaugh:** Mappe in cui le configurazioni successive in ogni lato sono ADIACENTI

- due configurazioni sono adiacenti (logicamente) se differiscono di un solo bit
- due celle sono adiacenti (geometricamente) se corrispondono a configurazioni adiacenti
- **Nelle Mappe di Karnaugh adiacenza geometrica e logica COINCIDONO**



# Mappe di Karnaugh

K-mappe a 2 variabili

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
|    |   | x0 |   |
|    |   | 0  | 1 |
| x1 | 0 | 0  | 0 |
|    | 1 | 1  | 1 |

K-mappe a 3 variabili

|    |   |       |    |    |    |
|----|---|-------|----|----|----|
|    |   | x1,x0 |    |    |    |
|    |   | 00    | 01 | 11 | 10 |
| x2 | 0 | 0     | 0  | -  | 1  |
|    | 1 | 1     | 1  | 1  | 1  |

K-mappe a 4 variabili

|      |    |      |    |    |    |
|------|----|------|----|----|----|
|      |    | x1x0 |    |    |    |
|      |    | 00   | 01 | 11 | 10 |
| x3x2 | 00 | 1    | 0  | -  | 1  |
|      | 01 | 0    | 1  | -  | 1  |
|      | 11 | 1    | 1  | -  | 1  |
|      | 10 | 1    | 1  | -  | -  |

Criteri geometrici di adiacenza:

- 1 lato in comune
- un'estremità di colonna
- un'estremità di riga
- stessa posizione in sottomatrici adiacenti

K-mappe a 5 variabili

|      |    |      |    |    |    |
|------|----|------|----|----|----|
|      |    | x1x0 |    |    |    |
|      |    | 00   | 01 | 11 | 10 |
| x3x2 | 00 | 1    | 0  | -  | 1  |
|      | 01 | 0    | 1  | -  | 1  |
|      | 11 | 1    | 1  | -  | 1  |
|      | 10 | 1    | 1  | -  | -  |

X4=0


|      |    |      |    |    |    |
|------|----|------|----|----|----|
|      |    | x1x0 |    |    |    |
|      |    | 00   | 01 | 11 | 10 |
| x3x2 | 00 | 1    | 0  | -  | 1  |
|      | 01 | 0    | 1  | 0  | 1  |
|      | 11 | 1    | 0  | 1  | 1  |
|      | 10 | 1    | 1  | 1  | -  |

X4=1


 
# Visualizzazione 3d delle mappe

- Le mappe vanno viste come «arrotolate» su se stesse.
- La prima riga risulta «adiacente» all'ultima riga. Stessa cosa per le colonne.
- Una visualizzazione 3d delle mappe che mette in risalto tale adiacenza è quella rappresentata in figura




# Minimizzazione con mappe di Karnaugh

- ogni casella della mappa è **adiacente** a caselle corrispondenti a mintermini (maxtermini) aventi distanza di Hamming unitaria dal mintermine (maxtermine) corrispondente alla casella considerata.

$$F = AB' + AB = A(B+B') = A \text{ proprietà distributiva}$$

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

 

la funzione vale 1 quando A vale 1  
indipendentemente dal valore di B

# Minimizzazione con mappe di Karnaugh

- Nelle mappe due mintermini (o maxtermini) di distanza 1 sono adiacenti

| BC |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|---|----|----|----|----|
| A  | 0 | 1  | 1  | 1  | 0  |
|    | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  |

$$Z = A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C$$

*idempotenza*

$$\begin{aligned} Z &= A'B'C' + A'B'C + \\ &\quad A'BC + A'B'C + \\ &\quad AB'C + A'B'C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z &= A'B'(C'+C) + \\ &\quad A'C(B'+B) + \\ &\quad B'C(A'+A) \end{aligned}$$

$$Z = A'B' + A'C + B'C$$


# Raggruppamenti rettangolari (1/2)

- Si dice **raggruppamento rettangolare di ordine  $p$**  una parte di una mappa a  $n$  variabili costituita da  $2^p$  elementi (con  $p \leq n$ ) tali da avere  $n-p$  coordinate uguali fra loro, e di far assumere alle restanti  $p$  coordinate tutte le possibili configurazioni.
- Ogni cella ha all'interno  $p$  celle adiacenti

ordine 0    1 cella  
 ordine 1    2 celle  
 ordine 2    4 celle


- Un Raggruppamento Rettangolare (RR) nel quale la funzione assume sempre valore 1 si dice **implicante** della funzione. In modo duale, un RR nel quale la funzione assume sempre valore 0 si dice **implicato** della funzione.

 - Un implicante (implicato) corrisponde a un prodotto logico (somma logica) dei letterali *delle sole variabili di ingresso che non cambiano valore*, presi negati se la corrispondente variabile di ingresso vale 0 (1), non negati se tale variabile vale 1 (0).


 
# Raggruppamenti rettangolari (2/2)

- Un implicante non contenuto in nessun implicante di dimensioni maggiori prende il nome di **implicante primo**.
- Si dice **copertura degli 1** un insieme di implicanti che contengono tutti gli 1 della funzione ed eventualmente indifferenze  
(**copertura di 0** un insieme di implicati che contenga tutti gli 0 e al più indifferenze)
- **implicanti essenziale**: un implicante primo contenente almeno un mintermine non contenuto in nessun altro implicante primo (cioè un implicante primo che “copra” almeno un mintermine non coperto da altri).
- Ogni implicante essenziale deve essere contenuto nella somma minima. Vale il duale per gli implicati



# Copertura e forma canonica

- **Una copertura di 1** individua una forma SP

$$Z = A'BC'D + A'BCD +$$



$$ABC'D + ABCD$$

$$Z = A'BD(C+C') + ABD(C+C')$$

$$Z = (A'+A)BD$$

$$Z = BD$$

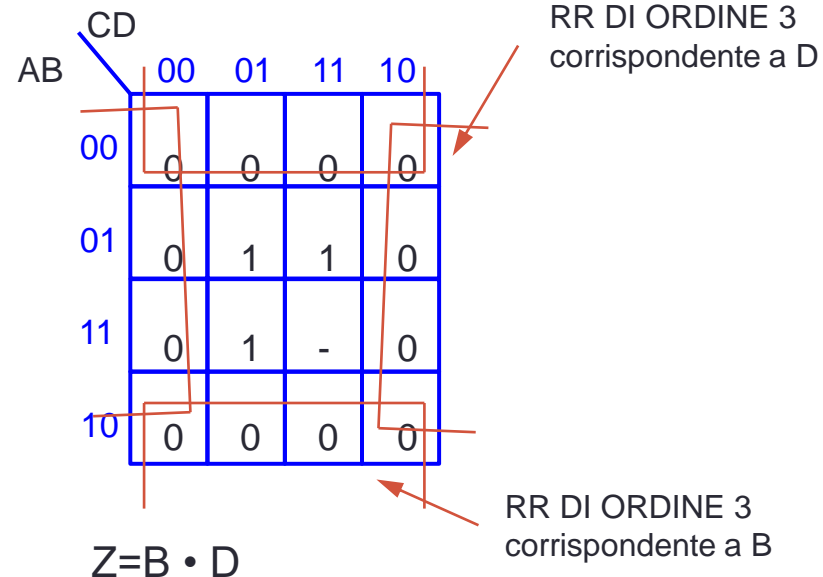 - **Una copertura di 0** individua una forma PS



# Forme normali e minime (1/2)

Una espressione

- si dice **normale SP** se è data dalla somma di prodotti non necessariamente di  $n$  variabili
- si dice **normale PS** se è data dal prodotto di somme non necessariamente di  $n$  variabili

Una espressione normale è equivalente alla forma canonica ma minimizzata

## **SINTESI MINIMA (di costo minimo)**

- con il minor numero di livelli
- minimo numero di gate (ad es. di prodotti da sommare) --- forma normale
- minimo numero di connessioni
- l'espressione minima normale e non ridondante si ottiene con una copertura usando il numero minimo di RR di ordine massimo (implicanti primi)
  - **ordine massimo** : minor numero di ingressi
  - **minimo numero di RR**: minimo numero di gate
  - forma normale **irridondante**: solo implicanti essenziali

# Forme minime (2/2)

## • Forma minima PS ed SP

- sono diverse
- Potrebbe valer la pena valutarle entrambe specialmente con indifferenze

## Reti a più uscite

- a volte è conveniente scegliere degli implicant comuni anche se non primi o essenziali

|          |    |          |    |    |    |
|----------|----|----------|----|----|----|
|          |    | $x_3x_2$ |    |    |    |
|          |    | 00       | 01 | 11 | 10 |
| $x_1x_0$ | 00 | 0        | 0  | 1  | 1  |
|          | 01 | 0        | 1  | 1  | 0  |
|          | 11 | 1        | 1  | 0  | 0  |
|          | 10 | 1        | 1  | 0  | 0  |

$$Z = x_3x_1'x_0' + x_3x_2x_1' + x_2x_1'x_0 + x_3'x_2x_0 + x_3'x_1$$

|          |    |          |    |    |    |
|----------|----|----------|----|----|----|
|          |    | $x_3x_2$ |    |    |    |
|          |    | 00       | 01 | 11 | 10 |
| $x_1x_0$ | 00 | 0        | 0  | 1  | 1  |
|          | 01 | 0        | 1  | 1  | 0  |
|          | 11 | 1        | 1  | 0  | 0  |
|          | 10 | 1        | 1  | 0  | 0  |

$$Z = x_3x_1'x_0' + x_2x_1'x_0 + x_3'x_1$$



# Sintesi di reti combinatorie complesse

La mappa di Karnaugh si può usare come metodo manuale perfino a 5 o 6 variabili

- Può essere impiegata efficientemente per sfruttare le indifferenze

Esistono tecniche ed algoritmi per la sintesi automatica a più livelli


1. *Mediante manipolazione algebrica, ad esempio usando sistematicamente la proprietà distributiva*
2. *Algoritmi di sintesi logica (e.g., Quine Mc Cluskey)*
3. *CAD tools (Berkeley Octtools Package, MisII, Espresso logic minimizer)*
4. *Metodi empirici*

perchè minimizzare?

- Perché le forme canoniche richiedono un fan in troppo alto, troppi gate (consumo di area)

# Esercizi (1/3)

**Esercizio 1:** Dato un numero in BCD progettare la rete logica che indichi se è maggiore di 5; quante sono le forme canoniche equivalenti? Perché sono più di 1? Quale è la forma minima PS quale la SP?

 


**Esercizio 2:** Progettare un comparatore a 2 bit, ossia una rete logica che indichi quale dei due operandi a 2 bit è maggiore uguale o minore dell'altro.

## Descrizione a parole:

```
if (X>Y) {G=1,E=0,L=0;}  
else if (X<Y){G=0,E=0,L=1;}  
else {G=0,E=1,L=0;}
```

 
- 1) tabella della verità
- 2) mappe di Karnaugh
- 3) minimizzazione



# Esercizi (2/3)

**Esercizio 3:** progettare il FULL ADDER ossia il sommatore ad 1 bit con riporto di ingresso e di uscita (nella forma SP).

 **Esercizio 4:** Progettare un sommatore a 2 bit di ingresso e 3 di uscita



**Esercizio 5:** Modificare l'esercizio 4 con anche il riporto di ingresso. Che differenza c'è in termini di gate e di ritardo rispetto a quello dell'esercizio 3? Come progettare un sommatore modulare usando un FULL ADDER?

**Esercizio 6:** trovare la forma canonica e minima SP e PS

|    |    | AB |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
|    |    | 00 | 01 | 11 | 10 |
| CD | 00 | 0  | 0  | 1  | 1  |
|    | 01 | 0  | 1  | 1  | 1  |
|    | 11 | 0  | 1  | 1  | 1  |
|    | 10 | -  | 1  | 1  | 1  |

# Esercizi (3/3)

**Esercizio 7:** Una lampadina può essere accesa o spenta da 3 interruttori  $X_1$ ,  $X_2$  e  $X_3$ : però viene accesa solo se sono ON un numero dispari di interruttori, oppure se  $X_2$  e  $X_3$  sono contemporaneamente ON. Progettare la rete logica corrispondente.

**Esercizio 8:** Tre interruzioni possono arrivare alla CPU anche contemporaneamente ma devono essere servite con una priorità:  $IR_1$ ,  $IR_2$  e  $IR_3$  in ordine di priorità decrescente, nel senso che  $IR_1$  è la più prioritaria. Progettare la rete che dà la richiesta di interruzione  $INT$  alla CPU e abilita le tre interruzioni  $IS_1$ ,  $IS_2$ ,  $IS_3$ .